


Opdracht 1:

```
--Opdracht 1

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.std_arith.all;

entity ab is port(
  a,b : in std_logic_vector(3 downto 0);
  c : out std_logic);
end ab;

 architecture main of ab is
begin
  process(a,b)
  begin
    if a > b then
      c <= '1';
    else
      c <= '0';
    end if;
  end process;
end main;
```



Gezien de simulatieplot is std_logic standaard unsigned. Als het namelijk signed was geweest dan had de klokpuls (sign bit a(3)) hem om en om negatief en dus kleiner dan signaal b gemaakt waardoor het resultaat niet constant hoog zou zijn.

Opdracht 2


```
--Opdracht 2

--4 bits
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.numeric_std.all;
use work.std_arith.all;
-- use work.numeric_bit.all;

entity add is port(
  a,b : in std_logic_vector(3 downto 0);
  c : out std_logic_vector(4 downto 0)); -- plus carry
end add;
```


```
architecture main of add is
begin
  process (a,b)
  begin
    c <= ("0" & a) + ("0" & b));
  end process;
end main;
```

 Aantal gebruikte macrocellen: 4
Aantal unieke producttermen: 0
Propagatietijd op 4x zoom: ca. 2cm



```
--8 bits
entity add is port(
  a,b : in  std_logic_vector(7 downto 0);
  c   : out std_logic_vector(8 downto 0)); -- plus carry
end add;
```

 Aantal unieke macrocellen: 5
Aantal unieke producttermen: 0
propagatietijd bij 4x zoom: ongeveer gelijk (2 cm)



```
--16 bits
entity add is port(
  a,b : in  std_logic_vector(15 downto 0);
  c   : out std_logic_vector(16 downto 0)); -- plus carry
end add;
```

Aantal macrocellen: 12
Aantal unieke producttermen: 41
Propagatietijd: ca 5,5 cm (ongeveer 3 keer zo lang).



Conclusie: De propagatietijd is in een grote mate afhankelijk van het aantal producttermen.

Opdracht 3

```
-- Opdracht 3 | 4-bits ALU
-- 21 oktober 05:34:32
-- Marinus van Heuvelen | Roderik Emmerink
-- ELVN4

-- coding specification:
--0001 -> and
--0010 -> or
--0011 -> xor
--0100 -> not
--0101 -> +
--0110 -> -
--0111 -> *
--1000 -> shl
--1001 -> shr

-- Begin of Listing
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.std_arith.all;
use work.numeric_std.all;

-- 4 bits ALU
--
-- \ a \ / b /
-- c- \ /
-- z- \__c_ /
--


entity alu is port(
  a,b,op : in unsigned(3 downto 0); -- input signals
  c : out unsigned(3 downto 0);      -- alu output
  zero, carry : out std_logic);     -- flags
end alu;


architecture Main of alu is
  signal a1, b1, c1: unsigned(4 downto 0); -- 1 bitje meer
  signal c10 : unsigned(9 downto 0);
begin
  process (a,b,op,a1,b1,c1,c10)
  begin
    a1 <= ('0', a(3), a(2), a(1), a(0)); -- bitje toevoegen.
    b1 <= ('0', b(3), b(2), b(1), b(0));
    case op is
      when "0001" => c1 <= a1 AND b1;      -- and
      when "0010" => c1 <= a1 OR b1;       -- or
      when "0011" => c1 <= a1 XOR b1;      -- xor
      when "0100" => c1 <= NOT a1;         -- not
```


```


when "0101" => c1 <= a1 + b1;      -- +
when "0110" => c1 <= a1 - b1;      -- -
when "0111" => c10 <= a1 * b1;     -- *
when "1000" => c1 <= a1 sll 1;     -- shl
when "1001" => c1 <= a1 srl 1;     -- shr
when others => c <= "0000";
end case;
zero <= '0';
case op is
when "0111" => c <= c10(3 downto 0);
when others => c <= c1(3 downto 0); -- vlaggetje niet meenemen.
end case;
carry <= c1(4);      -- 4de bitje is het vlaggetje
end process;
end Main;

```

 

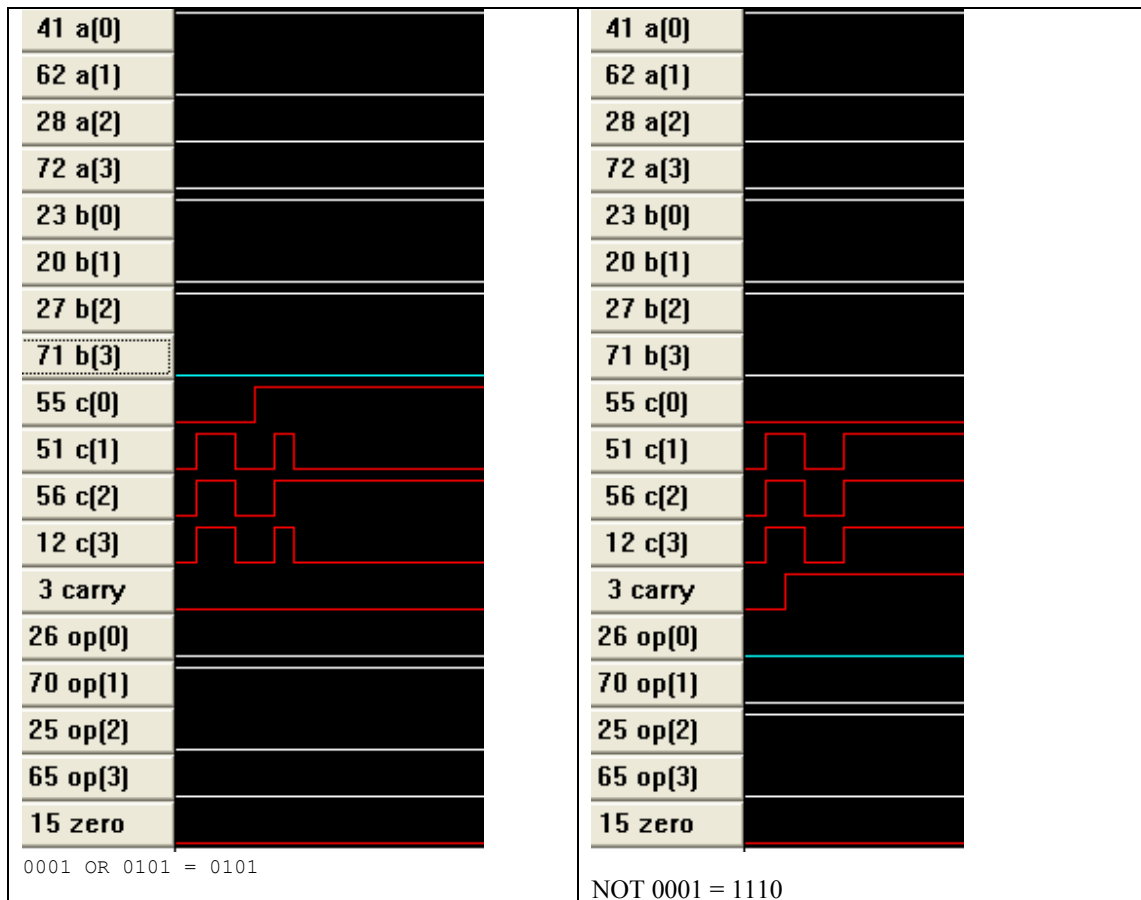

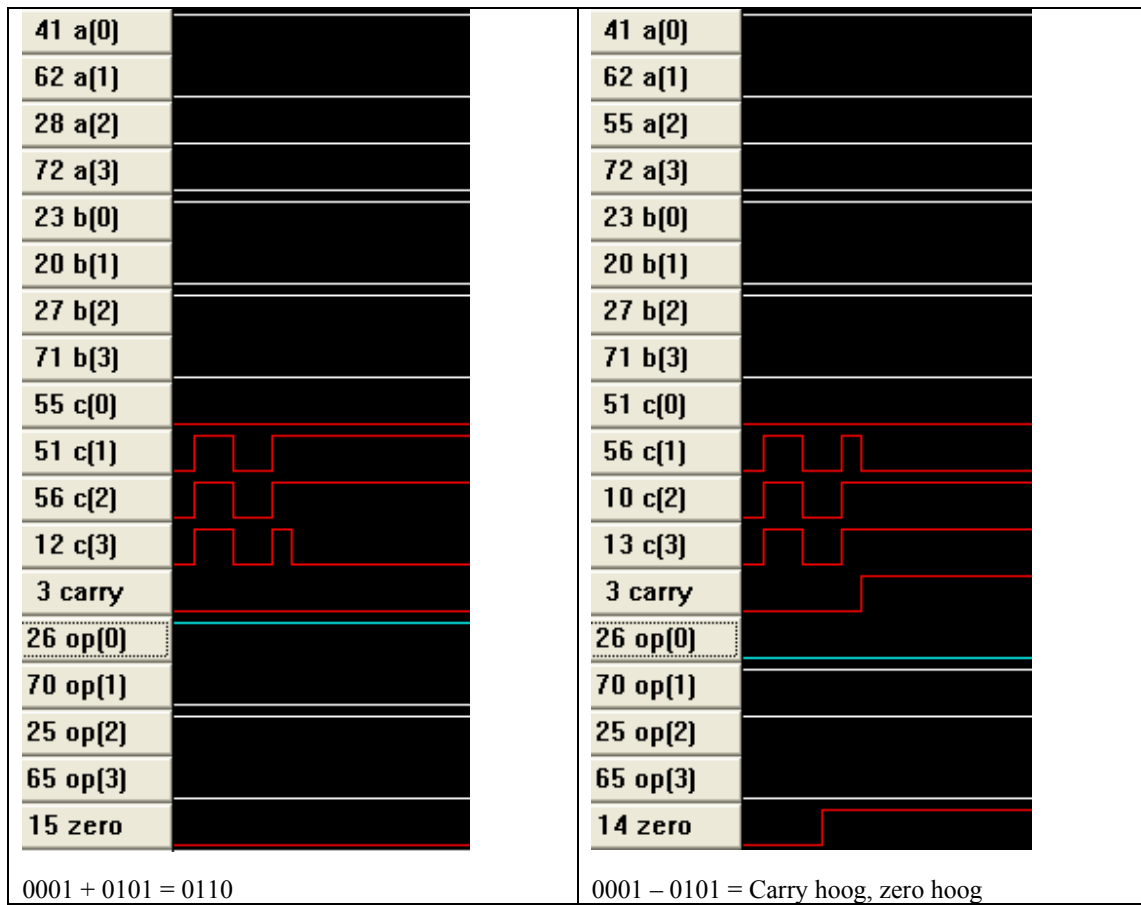

 

41 a[0]		41 a[0]	
62 a[1]		62 a[1]	
46 a[2]		46 a[2]	
26 a[3]		26 a[3]	
23 b[0]		23 b[0]	
20 b[1]		20 b[1]	
81 b[2]		81 b[2]	
45 b[3]		45 b[3]	
10 c[0]		10 c[0]	
12 c[1]		12 c[1]	
49 c[2]		49 c[2]	
13 c[3]		13 c[3]	
5 carry		5 carry	
25 op[0]		25 op[0]	
67 op[1]		67 op[1]	
24 op[2]		24 op[2]	
65 op[3]		65 op[3]	
76 zero		76 zero	
SHL 0100 = 1000 (da's logisch)		SHR 0100 = 0010	

Opdracht 4

D-latch met asynchrone overheersende reset:

```
-- Week4 Opdracht 4a
-- D-latch met een asynchrone, overheersende reset
-- Marinus van Heuvelen & Roderik Emmerink
-- 10 december 2003 20:03
-- ELVN4
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity dlatch is port (
d, r, clk : in std_logic;
q : out std_logic);
end dlatch;
```


```
architecture main of dlatch is
begin
process (clk,r,d) begin
process (clk,r,d) begin
if (r = '1') then
q <= '0';
end if;
if (clk = '1') then
q <= d;
end if;
end process;
end process;
```

```

    end if;
end process;

end main;

```

 


```


--D-flipflop met asyn preset en syn reset
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity eDflip is port(asyn_preset,reset,d,clk: in  std_logic; q:out std_logic);
end eDflip;
architecture aDflip of eDflip is
begin
    process (clk, asyn_preset) begin
        if asyn_preset = '1' then
            q <= '1';
        elsif clk'event and clk = '1' then
            if reset = '1' then
                q <= '0';
            else
                q <= d;
            end if;
        end if;
    end process;
end aDflip;


```

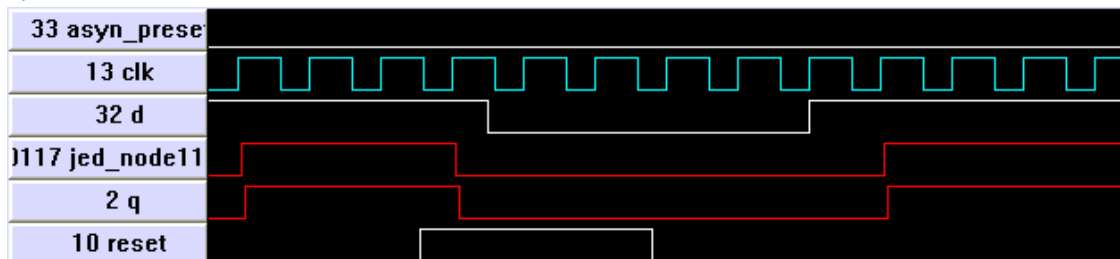

Figuur: functioneren van synchrone reset

 

 Figuur: Doorgifte van data (zonder reset, zonder preset)



Figuur: Functioneren van de asynchrone preset.

Opdracht 5

```
-- Week 3, opdracht 5 BCD teller
-- Roderik Emmerink, Marinus van Heuvelen
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity bcd_count_e is
    port (
        clk      : in  std_logic;           -- kloksignaal
        asyn_clear : in  std_logic;         -- asynchrone clear
        asyn_enable : in  std_logic;        -- enable signaal voor load en count
        updown    : in  std_logic;          -- 1 -> optellen, 0 -> aftellen
        ldcnt     : in  std_logic;          -- 1 -> tellen, 0 -> laden van d
        d         : in  unsigned(3 downto 0); -- data-load ingangen
        q         : out unsigned(3 downto 0); -- telleruitgangen
        co        : out std_logic           -- carry out, 1 als:
                                           -- teller 9 en
                                           -- teller 0 en
    );
end bcd_count_e;

architecture gedrag of bcd_count_e is
begin
    process(clk, asyn_clear, ldcnt, asyn_enable)
    begin
        if asyn_clear = '1' then -- clear, dan alle output 0
            q <= (others => '0');
        elsif clk'event and clk='1' then -- clock flank
            if asyn_enable = '1' then -- outputs enabled
                if ldcnt = '1' then
                    if q = "1001" and updown = '1' then -- 9 naar 0
                        q <= (others => '0');
                    elsif q = "0000" and updown = '0' then -- 0 naar 9
                        q <= "1001";
                    else
                        if updown = '1' then
                            q <= q + 1; -- optellen
                        else
                            q <= q - 1; -- aftellen
                        end if;
                    end if;
                else
                    q <= d;
                end if;
            end if;
        end process;
        -- check carry out
        co <= '1' when q = "1001" and asyn_enable='1' and updown = '1' else
            '1' when q = "0000" and asyn_enable='1' and updown = '0' else


```

```


        '0';
end gedrag;

```


Figuur: code 4 bits bcd counter.

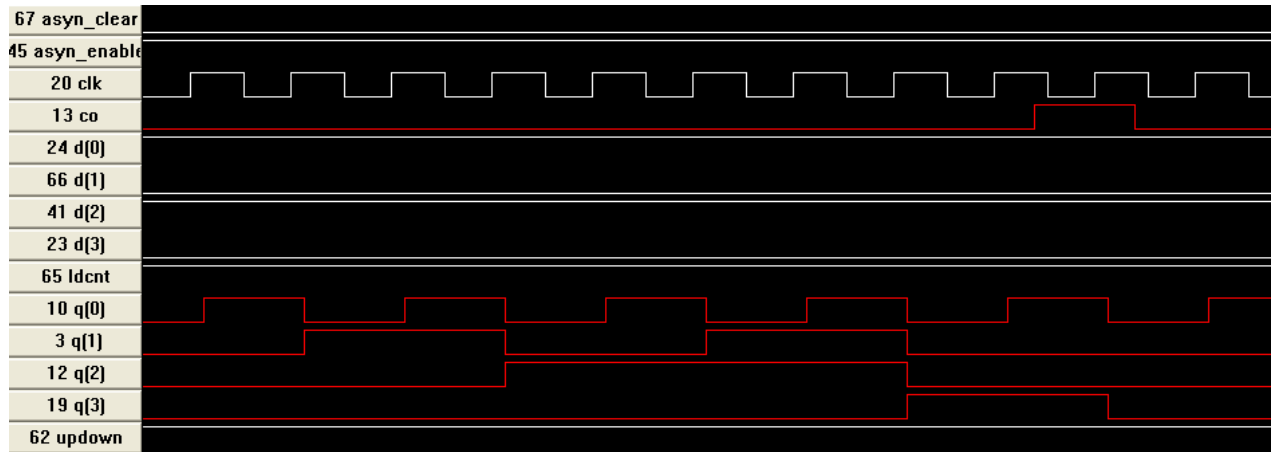


Figuur: optellen

 

Figuur: aftellen

 

 Figuur: aftellen en de teller laden met 3.



Figuur: demonstratie clear en enable bij wisselende omstandigheden van updown, ldcnt en data.

Package bestand:

```
-- Week 3, opdracht 5 2 BCD teller gecascadeerd
-- Roderik Emmerink, Marinus van Heuvelen
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity bcd_count_e is
    port (
        clk      : in  std_logic;           -- kloksignaal
        asyn_clear : in  std_logic;         -- asynchrone clear
        asyn_enable : in  std_logic;        -- enable signaal voor load en count
        updown    : in  std_logic;         -- 1 -> optellen, 0 -> aftellen
        ldcnt     : in  std_logic;         -- 1 -> tellen, 0 -> laden van d
        d         : in  unsigned(3 downto 0); -- data-load ingangen
        q         : out unsigned(3 downto 0); -- telleruitgangen
        co        : out std_logic          -- carry out, 1 als:
                                          -- teller 9 en
                                          -- teller 0 en
    );
end bcd_count_e;

architecture gedrag of bcd_count_e is
begin
    process(clk, asyn_clear, ldcnt, asyn_enable)
    begin
        if asyn_clear = '1' then -- clear, dan alle output 0
            q <= (others => '0');
        elsif clk'event and clk='1' then -- clock flank
            if asyn_enable = '1' then -- outputs enabled
                if ldcnt = '1' then
                    if q = "1001" and updown = '1' then -- 9 naar 0
                        q <= (others => '0');
                    elsif q = "0000" and updown = '0' then -- 0 naar 9
                        q <= "1001";
                    else
                        if updown = '1' then
                            q <= q + 1; -- optellen
                        else
                            q <= q - 1; -- aftellen
                        end if;
                    end if;
                else
                    q <= d;
                end if;
            end if;
        end process;
end architecture;
```

```
        end if;
    end if;
end process;
-- check carry out
co <= '1' when q = "1001" and asyn_enable='1' and updown = '1' else
    '1' when q = "0000" and asyn_enable='1' and updown = '0' else
    '0';
end gedrag;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
package bcd_count_pkg is
    component bcd_count_e port(
        clk      : in  std_logic;           -- kloksignaal
        asyn_clear : in  std_logic;         -- asynchrone clear
        asyn_enable : in  std_logic;        -- enable signaal voor load en count
        updown    : in  std_logic;          -- 1 -> optellen, 0 -> aftellen
        ldcnt     : in  std_logic;          -- 1 -> tellen, 0 -> laden van d
        d         : in  unsigned(3 downto 0); -- data-load ingangen
        q         : out unsigned(3 downto 0); -- telleruitgangen
        co        : out std_logic           -- carry out
    );
end component;
end bcd_count_pkg;
```


cascade bestand:

```
library ieee;
use work.std_arith.all;
use work.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.bcd_count_pkg.all;


entity e_bcd_2seg is port(
    asyn_clear, asyn_enable, updown, ldcnt, clk:      in std_logic;
    q0,q1:                                           out  unsigned(3 downto 0);
    d0,d1:                                           in  unsigned(3 downto 0);
    co:                                              out   std_logic);
end e_bcd_2seg;

architecture a_bcd_2seg of e_bcd_2seg is
    signal co0, asyn_enable0:      std_logic;
begin
    u0: bcd_count_e port map (clk,asyn_clear,asyn_enable,updown,ldcnt,d0,q0,co0);
    asyn_enable0 <= co0 or (not ldcnt);
    u1: bcd_count_e port map (clk,asyn_clear,asyn_enable0,updown,ldcnt,d1,q1,co);
end a_bcd_2seg;
```

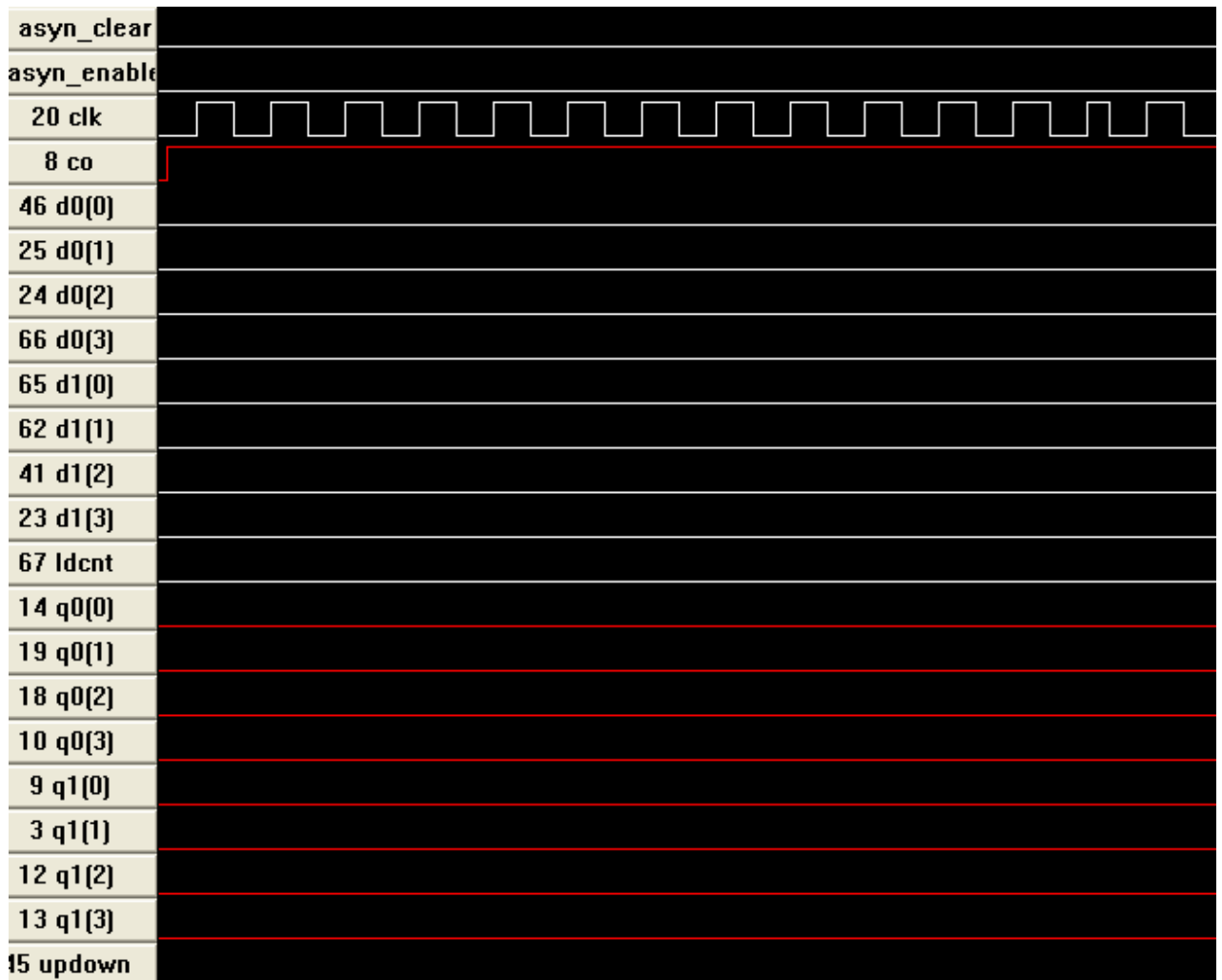
Simulaties van de gecascadeerde BCD counter:



 Figuur: kloksignaal aangeboden, alle input is laag. Carry out wordt hoog omdat de counter in aftelmode staat, maar het telt niet omdat het niet enabled is en omdat het in laadmode staat.



 Figuur: teller is enabled, staat in telmode en telt omhoog. Als het eerste segment van 0 tot 9 heeft geteld hoogt het via haar enable het tweede segment één op.



Figuur: Ook aftellen functioneert naar behoren. De teller laadt het getal 13. Van 10 gaat het over op 09, zoals het hoort en bij 0 aangekomen continueert het naar 99. Bovendien wordt zoals verwacht de carry out dan even hoog gemaakt.